


$$\begin{aligned}
 Z_{1Г} &= 2j && \text{Ом} \\
 Z_{2Г} &= j && \text{Ом} \\
 Z_{0Г} &= 0.4j && \text{Ом} \\
 R_{3Г} &= 2 && \text{Ом} \\
 Z_{1Д} &= 5.5 + 4j && \text{Ом} \\
 Z_{2Д} &= 1.8 + 2.5j && \text{Ом} \\
 Z_{0Д} &= 1.5 + 0.5j && \text{Ом} \\
 n &= 3 \\
 E_{\phi} &= 100 + 10 \cdot (n) = 130 && \text{В}
 \end{aligned}$$

Решение

### 1 часть. Симметричный режим трехфазного генератора с динамической нагрузкой

1.1. Рассчитать токи двигателя в симметричном режиме. Нарисовать в масштабе векторные диаграммы токов, фазных и линейных напряжений генератора и двигателя.

1.1 Расчетная схема для фазы А

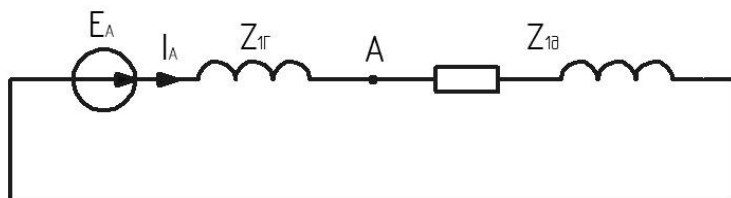

ЭДС

$$E_A = E_{\phi} = 130 \quad \text{В}$$

$$E_B = E_A \cdot a^2 = -65 - 112.58j \quad \text{В}$$

$$E_C = E_A \cdot a = -65 + 112.58j \quad \text{В}$$

Токи цепи

$$Z_{\text{эКВ}} = Z_{1Г} + Z_{1Д} = 2j + 5.5 + 4j = 5.5 + 6j \quad \text{Ом}$$

$$I_A = \frac{E_A}{Z_{\text{эКВ}}} = \frac{130}{5.5 + 6j} = 10.79 - 11.77j \quad \text{А} \quad |I_A| = 15.97 \quad \text{А} \quad \angle(I_A) = -47.49$$

$$I_B = I_A \cdot a^2 = -15.59 - 3.46j \quad \text{А} \quad |I_B| = 15.97 \quad \text{А} \quad \angle(I_B) = -167.49$$


$$I_C = I_A \cdot a = 4.8 + 15.23j \quad \text{A} \quad |I_C| = 15.97 \quad \text{A} \quad \angle(I_C) = 72.51$$

$$I_N = I_A + I_B + I_C = 10.79 - 11.77j + -15.59 - 3.46j + 4.8 + 15.23j = 0 \quad \text{A}$$

Напряжения на участках цепи

$U_{Ar} = I_A \cdot Z_{1r} = (10.79 - 11.77j) \cdot 2j = 23.55 + 21.58j$	B	$ U_{Ar}  = 31.94$	B	$\angle(U_{Ar}) = 42.51$
$U_{Br} = I_B \cdot Z_{1r} = (-15.59 - 3.46j) \cdot 2j = 6.92 - 31.18j$	B	$ U_{Br}  = 31.94$	B	$\angle(U_{Br}) = -77.49$
$U_{Cr} = I_C \cdot Z_{1r} = (4.8 + 15.23j) \cdot 2j = -30.47 + 9.6j$	B	$ U_{Cr}  = 31.94$	B	$\angle(U_{Cr}) = 162.51$
$U_{Ad} = I_A \cdot Z_{1d} = (5.5 + 4j) \cdot (10.79 - 11.77j) = 106.45 - 21.58j$	B	$ U_{Ad}  = 108.62$	B	$\angle(U_{Ad}) = -11.46$
$U_{Bd} = I_B \cdot Z_{1d} = (5.5 + 4j) \cdot (-15.59 - 3.46j) = -71.92 - 81.4j$	B	$ U_{Bd}  = 108.62$	B	$\angle(U_{Bd}) = -131.46$
$U_{Cd} = I_C \cdot Z_{1d} = (5.5 + 4j) \cdot (4.8 + 15.23j) = -34.53 + 102.98j$	B	$ U_{Cd}  = 108.62$	B	$\angle(U_{Cd}) = 108.54$

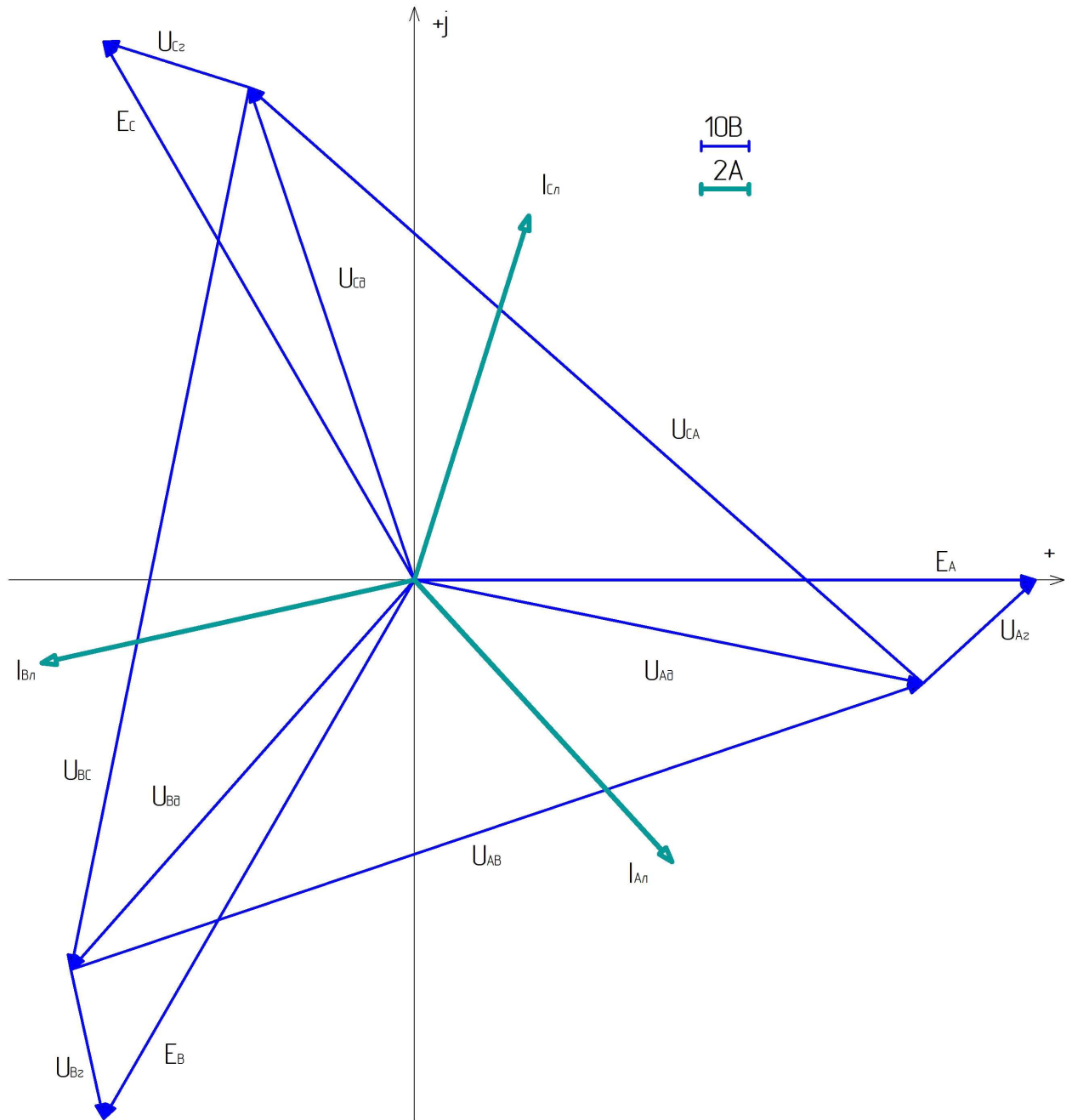Построим векторно-топографическую диаграмму цепи



## 1.2. Определить активную мощность генератора и двигателя.

Активная мощность генератора

$$S_{ГA} = (E_A - U_{AГ}) \cdot I_A^* = (10.79 + 11.77j) \cdot [130 - (23.55 + 21.58j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{ГB} = (E_B - U_{BГ}) \cdot I_B^* = (-15.59 + 3.46j) \cdot [-65 - 112.58j - (6.92 - 31.18j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{ГC} = (E_C - U_{CГ}) \cdot I_C^* = (4.8 - 15.23j) \cdot [-65 + 112.58j - (-30.47 + 9.6j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$P_{Г} = \operatorname{Re}(S_{ГA} + S_{ГB} + S_{ГC}) = \operatorname{Re}(1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 + 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 + 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3) = 4.21$$

$$P_{Г} = 4.21 \times 10^3 \quad \text{Вт}$$

Активная мощность симметричной нагрузки

$$S_{Aд} = U_{Aд} \cdot I_A^* = (10.79 + 11.77j) \cdot (106.45 - 21.58j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{Bд} = U_{Bд} \cdot I_B^* = (-15.59 + 3.46j) \cdot (-71.92 - 81.4j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{Cд} = U_{Cд} \cdot I_C^* = (4.8 - 15.23j) \cdot (-34.53 + 102.98j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$P_{д} = \operatorname{Re}(S_{Aд} + S_{Bд} + S_{Cд}) = \operatorname{Re}(1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 + 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 + 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3) = 4.2$$

$$P_{д} = 4.21 \times 10^3 \quad \text{Вт}$$

## 2 часть. Несинусоидальный режим трехфазного генератора с динамической нагрузкой

### 3.1. Фазная ЭДС симметричного трехфазного генератора

$$E_{m1} = E_{\phi} \cdot \sqrt{2} = 183.85 \quad \text{В}$$

$$E_{m3} = 0.35 \cdot E_{\phi} \cdot \sqrt{2} = 64.35 \quad \text{В}$$

$$E_{m5} = 0.2 \cdot E_{\phi} \cdot \sqrt{2} = 36.77 \quad \text{В}$$

$$e_A = E_{m1} \cdot \sin(314t) + E_{m3} \cdot \sin\left(942t + \frac{\pi}{6}\right) + E_{m5} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin\left(1570t - \frac{\pi}{10}\right)$$

Рассчитать мгновенные и действующие значения токов в двигателе, фазных и линейных напряжений двигателя, напряжения  $u_{0'0}$ .

$$E_{A1} = E_{\phi} = 130 \quad \text{В}$$

$$E_{A3} = 0.35 \cdot E_{\phi} \cdot e^{j \cdot \frac{\pi}{6}} = 39.4 + 22.75j \quad \text{В}$$

$$E_{A5} = 0.2 \cdot E_{\phi} \cdot e^{-j \cdot \frac{\pi}{10}} = 24.73 - 8.03j \quad \text{В}$$

$$E_{B1} = a^2 \cdot E_{A1} = -65 - 112.58j \quad \text{В}$$

$$E_{B3} = E_{A3} = 39.4 + 22.75j \quad \text{В}$$


$$E_{B5} = a \cdot E_{A5} = -5.41 + 25.43j \quad \text{В}$$

$$E_{C1} = a \cdot E_{A1} = -65 + 112.58j \quad \text{В}$$

$$E_{C3} = E_{A3} = 39.4 + 22.75j \quad \text{В}$$

$$E_{C5} = a^2 \cdot E_{A5} = -19.32 - 17.4j \quad \text{В}$$

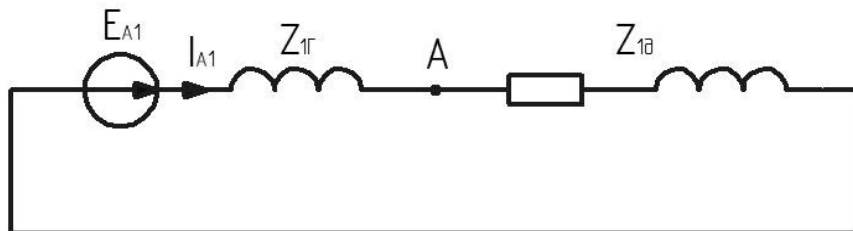3.1 Расчет для первой гармоники эквивалентен расчету в первом пункте



$$Z_{\text{экв1}} = Z_{1Г} + Z_{1Д} = 2j + 5.5 + 4j = 5.5 + 6j \quad \text{Ом}$$

$$I_{A1} = \frac{E_{A1}}{Z_{\text{экв1}}} = \frac{130}{5.5 + 6j} = 10.79 - 11.77j \quad \text{A} \quad |I_{A1}| = 15.97 \quad \text{A} \quad \angle(I_{A1}) = -47.49$$

$$I_{B1} = I_{A1} \cdot a^2 = -15.59 - 3.46j \quad \text{A} \quad |I_{B1}| = 15.97 \quad \text{A} \quad \angle(I_{B1}) = -167.49$$

$$I_{C1} = I_{A1} \cdot a = 4.8 + 15.23j \quad \text{A} \quad |I_{C1}| = 15.97 \quad \text{A} \quad \angle(I_{C1}) = 72.51$$

Напряжения на участках цепи

$$U_{AД1} = I_{A1} \cdot Z_{1Д} = (5.5 + 4j) \cdot (10.79 - 11.77j) = 106.45 - 21.58j \quad \text{В}$$

$$|U_{AД1}| = 108.62 \quad \text{В} \quad \angle(U_{AД1}) = -11.46$$

$$U_{BД1} = I_{B1} \cdot Z_{1Д} = (5.5 + 4j) \cdot (-15.59 - 3.46j) = -71.92 - 81.4j \quad \text{В}$$

$$|U_{BД1}| = 108.62 \quad \text{В} \quad \angle(U_{BД1}) = -131.46$$

$$U_{CД1} = I_{C1} \cdot Z_{1Д} = (5.5 + 4j) \cdot (4.8 + 15.23j) = -34.53 + 102.98j \quad \text{В}$$

$$|U_{CД1}| = 108.62 \quad \text{В} \quad \angle(U_{CД1}) = 108.54$$

$$U_{AГ1} = I_{A1} \cdot Z_{1Г} = (10.79 - 11.77j) \cdot 2j = 23.55 + 21.58j \quad \text{В}$$

$$|U_{AГ1}| = 31.94 \quad \text{В} \quad \angle(U_{AГ1}) = 42.51$$

$$U_{BГ1} = I_{B1} \cdot Z_{1Г} = (-15.59 - 3.46j) \cdot 2j = 6.92 - 31.18j \quad \text{В}$$

$$|U_{BГ1}| = 31.94 \quad \text{В} \quad \angle(U_{BГ1}) = -77.49$$

$$U_{CГ1} = I_{C1} \cdot Z_{1Г} = (4.8 + 15.23j) \cdot 2j = -30.47 + 9.6j \quad \text{В}$$

$$|U_{CГ1}| = 31.94 \quad \text{В} \quad \angle(U_{CГ1}) = 162.51$$

$$U_{ABД1} = U_{AД1} - U_{BД1} = 106.45 - 21.58j - (-71.92 - 81.4j) = 178.37 + 59.81j \quad \text{В}$$

$$|U_{ABД1}| = 188.13 \quad \text{В} \quad \angle(U_{ABД1}) = 18.54$$

$$U_{BC\Delta 1} = U_{B\Delta 1} - U_{C\Delta 1} = -71.92 - 81.4j - (-34.53 + 102.98j) = -37.39 - 184.38j \quad \text{B}$$

$$|U_{BC\Delta 1}| = 188.13 \quad \text{B} \quad \angle(U_{BC\Delta 1}) = -101.46$$

$$U_{CA\Delta 1} = U_{C\Delta 1} - U_{A\Delta 1} = -34.53 + 102.98j - (106.45 - 21.58j) = -140.99 + 124.57j \quad \text{B}$$

$$|U_{CA\Delta 1}| = 188.13 \quad \text{B} \quad \angle(U_{CA\Delta 1}) = 138.54$$

$$i_{A1}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{A1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(I_{A1})) = 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 0.83) \quad \text{A}$$

$$i_{B1}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{B1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(I_{B1})) = 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 2.92) \quad \text{A}$$

$$i_{C1}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{C1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(I_{C1})) = 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 1.27) \quad \text{A}$$

$$u_{A\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{A\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{A\Delta 1})) = 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 0.2) \quad \text{B}$$

$$u_{B\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{B\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{B\Delta 1})) = 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 2.29) \quad \text{B}$$

$$u_{C\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{C\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{C\Delta 1})) = 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 1.89) \quad \text{B}$$


$$u_{AB\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{AB\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{AB\Delta 1})) = 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 0.32) \quad \text{B}$$

$$u_{BC\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{BC\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{BC\Delta 1})) = 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 1.77) \quad \text{B}$$

$$u_{CA\Delta 1}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{CA\Delta 1}| \cdot \sin(314 \cdot t + \arg(U_{CA\Delta 1})) = 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 2.42) \quad \text{B}$$

Третья гармоника соответствует напряжению нулевой последовательности. Так как в схеме имеется только одна точка связи с землей то токи нулевой последовательности протекать не будут

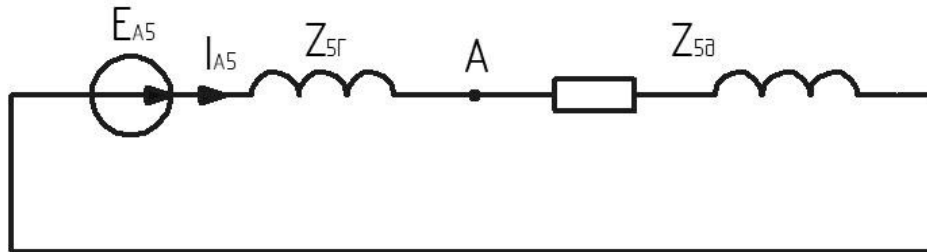Пятая гармоника соответствует обратной последовательности



$$Z_{5Д} = \text{Re}(Z_{2Д}) + 5j \cdot \text{Im}(Z_{2Д}) = 1.8 + 12.5j \quad \text{Ом}$$

$$Z_{\text{эКВ}5} = 5 \cdot Z_{2Г} + Z_{5Д} = 5 \cdot j + 1.8 + 12.5j = 1.8 + 17.5j \quad \text{Ом}$$

$$I_{A5} = \frac{E_{A5}}{Z_{\text{эКВ}5}} = \frac{24.73 - 8.03j}{1.8 + 17.5j} = -0.31 - 1.44j \quad \text{A} \quad |I_{A5}| = 1.48 \quad \text{A} \quad \angle(I_{A5}) = -102.13$$

$$I_{B5} = I_{A5} \cdot a = 1.41 + 0.45j \quad \text{A} \quad |I_{B5}| = 1.48 \quad \text{A} \quad \angle(I_{B5}) = 17.87$$

$$I_{C5} = I_{A5} \cdot a^2 = -1.1 + 0.99j \quad \text{A} \quad |I_{C5}| = 1.48 \quad \text{A} \quad \angle(I_{C5}) = 137.87$$

$$U_{A\Delta 5} = I_{A5} \cdot Z_{5Д} = (1.8 + 12.5j) \cdot (-0.31 - 1.44j) = 17.5 - 6.48j \quad \text{B} \quad |U_{A\Delta 5}| = 18.66 \quad \text{B} \quad \angle(U_{A\Delta 5}) = -20.32$$

$$U_{B\pi 5} = I_{B5} \cdot Z_{5\pi} = (1.8 + 12.5j) \cdot (1.41 + 0.45j) = -3.14 + 18.4j \quad B$$

$$|U_{B\pi 5}| = 18.66 \quad B \quad \angle(U_{B\pi 5}) = 99.68$$

$$U_{C\pi 5} = I_{C5} \cdot Z_{5\pi} = (1.8 + 12.5j) \cdot (-1.1 + 0.99j) = -14.36 - 11.92j \quad B$$

$$|U_{C\pi 5}| = 18.66 \quad B \quad \angle(U_{C\pi 5}) = -140.32$$

$$U_{A\Gamma 5} = I_{A5} \cdot 5Z_{2\Gamma} = (-0.31 - 1.44j) \cdot 5 \cdot j = 7.22 - 1.55j \quad B$$

$$|U_{A\Gamma 5}| = 7.39 \quad B \quad \angle(U_{A\Gamma 5}) = -12.13$$

$$U_{B\Gamma 5} = I_{B5} \cdot 5Z_{2\Gamma} = (1.41 + 0.45j) \cdot 5 \cdot j = -2.27 + 7.03j \quad B$$

$$|U_{B\Gamma 5}| = 7.39 \quad B \quad \angle(U_{B\Gamma 5}) = 107.87$$

$$U_{C\Gamma 5} = I_{C5} \cdot 5Z_{2\Gamma} = (-1.1 + 0.99j) \cdot 5 \cdot j = -4.96 - 5.48j \quad B$$

$$|U_{C\Gamma 5}| = 7.39 \quad B \quad \angle(U_{C\Gamma 5}) = -132.13$$

$$U_{AB\pi 5} = U_{A\pi 5} - U_{B\pi 5} = 17.5 - 6.48j - (-3.14 + 18.4j) = 20.64 - 24.88j \quad B$$

$$|U_{AB\pi 5}| = 32.33 \quad B \quad \angle(U_{AB\pi 5}) = -50.32$$

$$U_{BC\pi 5} = U_{B\pi 5} - U_{C\pi 5} = -3.14 + 18.4j - (-14.36 - 11.92j) = 11.23 + 30.32j \quad B$$

$$|U_{BC\pi 5}| = 32.33 \quad B \quad \angle(U_{BC\pi 5}) = 69.68$$

$$U_{CA\pi 5} = U_{C\pi 5} - U_{A\pi 5} = -14.36 - 11.92j - (17.5 - 6.48j) = -31.87 - 5.43j \quad B$$

$$|U_{CA\pi 5}| = 32.33 \quad B \quad \angle(U_{CA\pi 5}) = -170.32$$

$$i_{A5}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{A5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(I_{A5})) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 1.78) \quad A$$

$$i_{B5}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{B5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(I_{B5})) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 0.31) \quad A$$

$$i_{C5}(t) = \sqrt{2} \cdot |I_{C5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(I_{C5})) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 2.41) \quad A$$

$$u_{A\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{A\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{A\pi 5})) = 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 0.35) \quad B$$

$$u_{B\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{B\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{B\pi 5})) = 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 1.74) \quad B$$

$$u_{C\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{C\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{C\pi 5})) = 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 2.45) \quad B$$

$$u_{AB\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{AB\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{AB\pi 5})) = 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 0.88) \quad B$$

$$u_{BC\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{BC\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{BC\pi 5})) = 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 1.22) \quad B$$

$$u_{CA\pi 5}(t) = \sqrt{2} \cdot |U_{CA\pi 5}| \cdot \sin(1570 \cdot t + \arg(U_{CA\pi 5})) = 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 2.97) \quad B$$



Мгновенные значения токов и напряжений двигателя

$$i_A(t) = i_{A1}(t) + i_{A5}(t) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 1.78) + 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 0.83) \quad A$$

$$i_B(t) = i_{B1}(t) + i_{B5}(t) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 0.31) + 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 2.92) \quad A$$

$$i_C(t) = i_{C1}(t) + i_{C5}(t) = 1.48 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 2.41) + 15.97 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 1.27) \quad A$$

$$u_{Aд}(t) = u_{Aд1}(t) + u_{Aд5}(t) = 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 0.35) + 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 0.2) \quad B$$

$$u_{Bд}(t) = u_{Bд1}(t) + u_{Bд5}(t) = 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 2.29) + 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 1.74) \quad B$$

$$u_{Cд}(t) = u_{Cд1}(t) + u_{Cд5}(t) = 18.66 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 2.45) + 108.62 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 1.89) \quad B$$

$$u_{ABд}(t) = u_{ABд1}(t) + u_{ABд5}(t) = 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 0.32) + 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 0.88) \quad B$$

$$u_{BCд}(t) = u_{BCд1}(t) + u_{BCд5}(t) = 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t + 1.22) + 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t - 1.77) \quad B$$

$$u_{CAд}(t) = u_{CAд1}(t) + u_{CAд5}(t) = 32.33 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1.57 \times 10^3 \cdot t - 2.97) + 188.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(314 \cdot t + 2.42) \quad B$$

### 3.2. Составить баланс активной мощности генератора и двигателя.

Активная мощность генератора

$$S_{A1Г} = I_{A1}^* \cdot (E_{A1} - U_{AГ1}) = (10.79 + 11.77j) \cdot [130 - (23.55 + 21.58j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{B1Г} = I_{B1}^* \cdot (E_{B1} - U_{BГ1}) = (-15.59 + 3.46j) \cdot [-65 - 112.58j - (6.92 - 31.18j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{C1Г} = I_{C1}^* \cdot (E_{C1} - U_{CГ1}) = (4.8 - 15.23j) \cdot [-65 + 112.58j - (-30.47 + 9.6j)] = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{A5Г} = I_{A5}^* \cdot (E_{A5} - U_{AГ5}) = (-0.31 + 1.44j) \cdot [24.73 - 8.03j - (7.22 - 1.55j)] = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$S_{B5Г} = I_{B5}^* \cdot (E_{B5} - U_{BГ5}) = (1.41 - 0.45j) \cdot [-5.41 + 25.43j - (-2.27 + 7.03j)] = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$S_{C5Г} = I_{C5}^* \cdot (E_{C5} - U_{CГ5}) = (-1.1 - 0.99j) \cdot [-19.32 - 17.4j - (-4.96 - 5.48j)] = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$P_{Г} = \text{Re}(S_{A1Г}) + \text{Re}(S_{B1Г}) + \text{Re}(S_{C1Г}) + \text{Re}(S_{A5Г}) + \text{Re}(S_{B5Г}) + \text{Re}(S_{C5Г}) = 4.22 \times 10^3 \quad \text{Вт}$$

Активная мощность двигателя

$$S_{A1д} = I_{A1}^* \cdot U_{Aд1} = (106.45 - 21.58j) \cdot (10.79 + 11.77j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{B1д} = I_{B1}^* \cdot U_{Bд1} = (-71.92 - 81.4j) \cdot (-15.59 + 3.46j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{C1д} = I_{C1}^* \cdot U_{Cд1} = (-34.53 + 102.98j) \cdot (4.8 - 15.23j) = 1.4 \times 10^3 + 1.02j \times 10^3 \quad \text{ВА}$$

$$S_{A5д} = I_{A5}^* \cdot U_{Aд5} = (17.5 - 6.48j) \cdot (-0.31 + 1.44j) = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$S_{B5д} = I_{B5}^* \cdot U_{Bд5} = (-3.14 + 18.4j) \cdot (1.41 - 0.45j) = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$S_{C5д} = I_{C5}^* \cdot U_{Cд5} = (-14.36 - 11.92j) \cdot (-1.1 - 0.99j) = 3.93 + 27.3j \quad \text{ВА}$$

$$P_{д} = \text{Re}(S_{A1д}) + \text{Re}(S_{B1д}) + \text{Re}(S_{C1д}) + \text{Re}(S_{A5д}) + \text{Re}(S_{B5д}) + \text{Re}(S_{C5д}) = 4.22 \times 10^3 \quad \text{Вт}$$